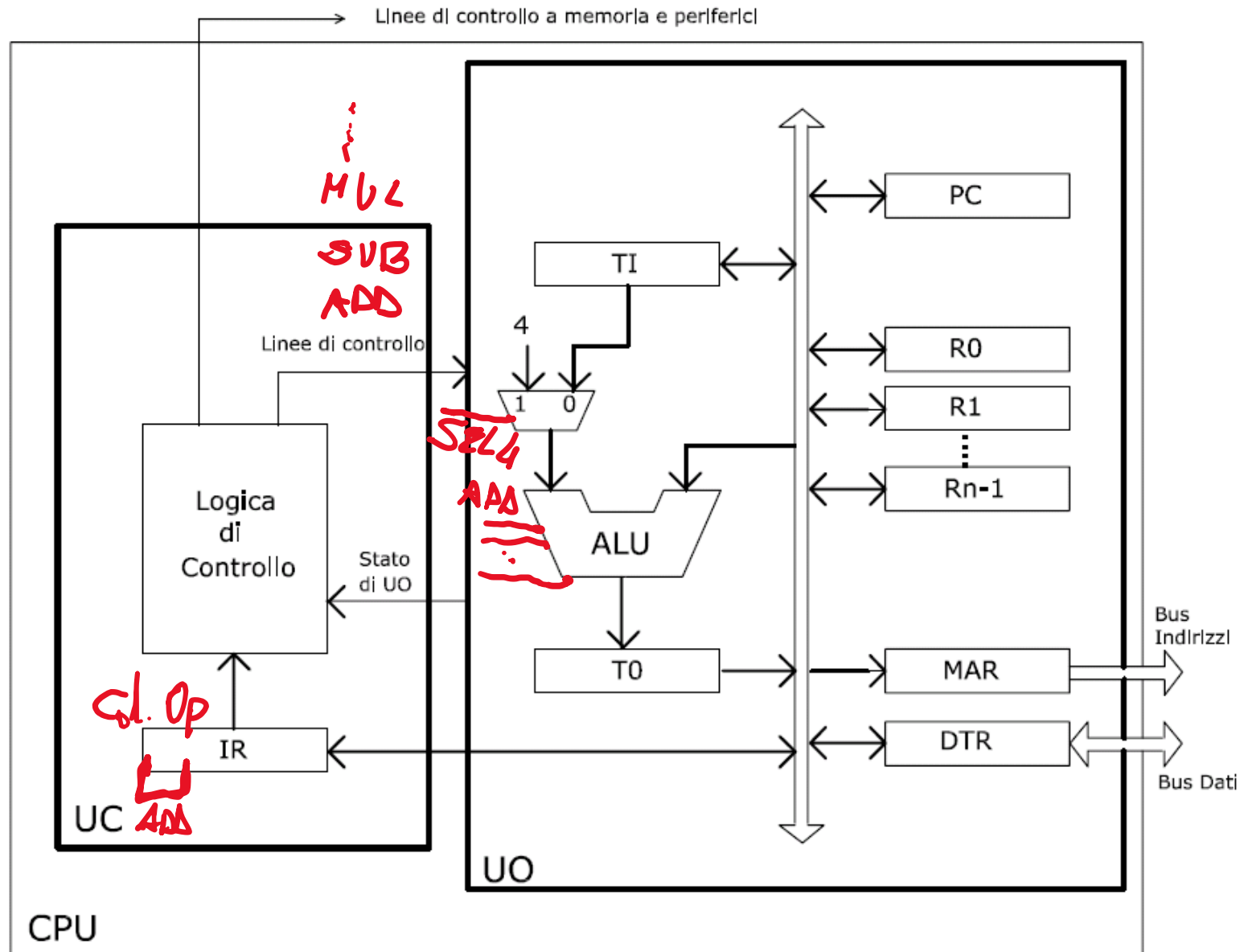


**Figura 6.6** Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.



**Figura 6.6** Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.



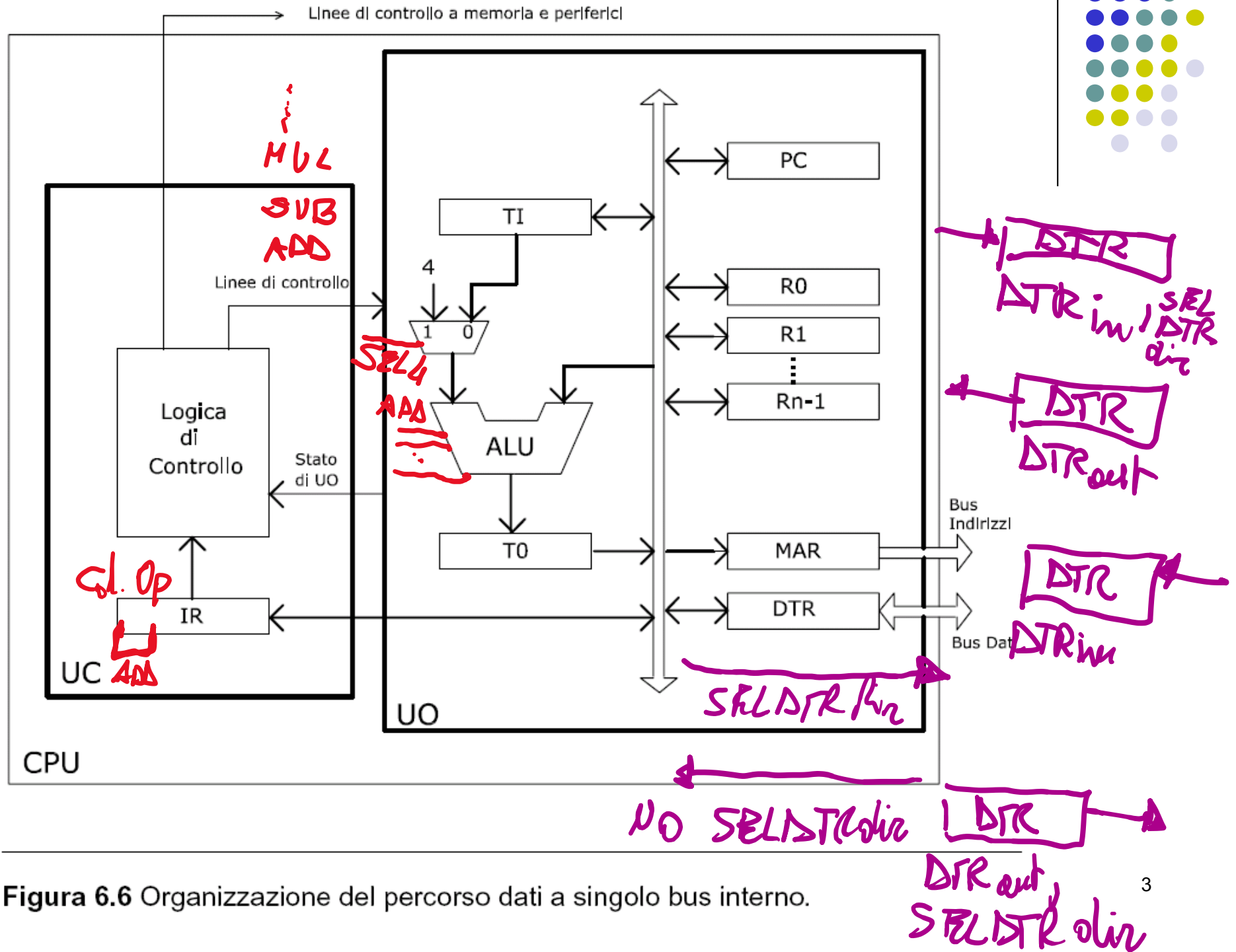


Figura 6.6 Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.

 

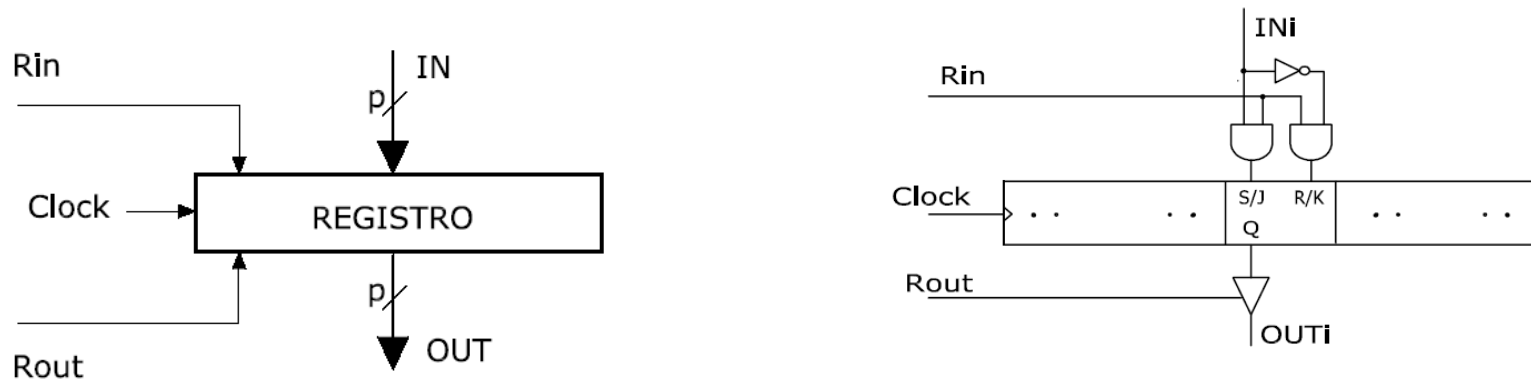
# Trasferimento registro-registro


- Ricordiamo brevemente il funzionamento dei registri:



 
- Per scrivere nel registro  $R_{in}$  deve essere posto ad 1; la scrittura termina subito dopo il fronte di discesa del clock
- Per poter leggere il contenuto,  $R_{out}$  deve essere posto ad 1



- La figura seguente mostra il collegamento di un registro al bus interno e la temporizzazione di una scrittura da un registro  $RB$  al registro  $RA$  ( $RA \leftarrow RB$ )

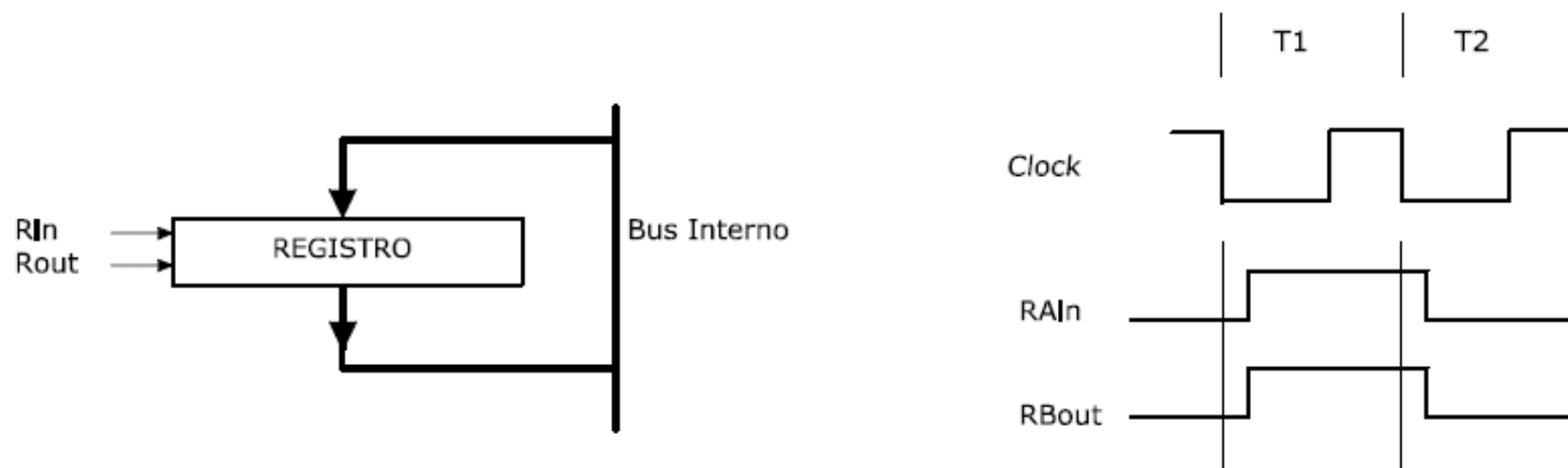


**Figura 6.7** Collegamento di un registro al bus interno e temporizzazione di un trasferimento tra registri.

 

- In pratica i segnali  $RB_{out}$  e  $RA_{in}$  vengono asseriti all'inizio del clock T1
- Sul fronte di discesa di T1 il registro  $RA$  memorizza il dato in ingresso
- Tale comportamento può essere descritto in forma compatta nel seguente modo:


$T1: RB_{out}, RA_{in}$

 ad indicare che  $RB_{out}$  e  $RA_{in}$  vengono asseriti durante T1


 
# Impiego dell'ALU

- Supponiamo che l'ALU abbia la stessa struttura semplificata studiata precedentemente
- La presenza di un solo bus interno, vincolando ad un trasferimento per volta, impone l'uso di due registri di appoggio per l'ALU:
  - *TI*: per appoggiare uno dei due operandi
  - *TO*: per il risultato
- *TI* viene presentato all'ALU tramite un selettore il cui secondo ingresso è la costante (codificata in binario) 4 (vedremo fra poco il perché)
- La linea di comando *SEL4* del selettore, se asserita, presenta in ingresso 4, altrimenti il contenuto di *TI*
- Vediamo quindi i passi necessari per effettuare la somma di due registri, *RA* e *RB*, nel registro *RD* ( $RD \leftarrow RA + RB$ )




- Sono necessari tre passi:
  1. si porta il contenuto di  $RA$  in  $TI$
  2. tramite il bus si porta il contenuto di  $RB$  all'altro ingresso dell'ALU e si comanda all'ALU la somma, depositando il risultato in  $TO$
  3.  $TO$  viene copiato in  $RD$
- L'UC deve quindi generare i seguenti segnali di controllo:

$T1: RA_{out}, TI_{in}$

$T2: RB_{out}, ADD, TO_{in}$

$T3: TO_{out}, RD_{in}$



 


# Il registro *DTR*

- Abbiamo già visto che il registro *DTR* è bidirezionale
- Per stabilire il senso è necessario aggiungere un altro segnale di controllo, *SELDTRdir*, che quando non asserito trasferisce dall'esterno all'interno, altrimenti dall'interno all'esterno
- La lettura di *DTR* (verso l'interno) richiede

*T1: DTR<sub>out</sub>*

- La scrittura in *DTR* (verso l'esterno) richiede

*T1: SELDTRdir, DTR<sub>in</sub>*

 


# Aggiornamento del *PC*

- Assumendo che le istruzioni occupino 4 byte, ad ogni ciclo di fetch il contenuto del *PC* deve essere incrementato di 4
- Ecco perché il selettore di ingresso dell'ALU sceglie tra la costante 4 e *TI*
- L'incremento di *PC* richiede due passi:



$T1: PC_{out}, SEL4, ADD, TO_{in}$

$T2: TO_{out}, PC_{in}$

 


# Fase di fetch

- Inizia con il prelievo dell'istruzione in memoria e si conclude nella sua scrittura nel registro *IR*
- Procede seguendo i seguenti passi:
  1. il contenuto di *PC* viene trasferito in *MAR*
  2. l'uscita di *MAR* viene presentata sul bus indirizzi e viene asserito il comando di lettura della memoria; il contenuto della cella indirizzata viene caricato in *DTR*
  3. *DTR* viene copiato in *IR*
- Possiamo determinare così i seguenti macrostati

  

**Figura 6.8** Diagramma a stati (aggregati) relativo alla fase di fetch. Il ramo di uscita dalla fase di fetch è selezionato in base al codice di istruzione.

 


- Assumendo che la memoria risponde entro il clock successivo, e che in tutto il tempo il comando *MRD* (Memory Read) debba essere asserito, abbiamo quindi la seguente sequenza di segnali di controllo:

*T1: PC<sub>out</sub>, MAR<sub>in</sub>*

*T2: MRD*

*T3: MRD, DTR<sub>in</sub>*

*T4: DTR<sub>out</sub>, IR<sub>in</sub>*

 


- Una volta eseguiti i passi precedenti, bisogna infine aggiornare il contenuto del  $PC$  per predisporre la fase di fetch successiva:

$T5: PC_{out}, SEL4, ADD, TO_{in}$

$T6: TO_{out}, PC_{in}$

 - Quindi in totale la fase di fetch richiede 6 cicli di clock
- Tenendo conto delle limitazioni imposte dalla struttura a singolo bus interno, osserviamo che durante il ciclo T1 il contenuto di  $PC$  è presente nel bus
- Quindi, senza interferire con le altre operazioni svolte durante T1, possiamo approfittare per far entrare 4 all'altro ingresso dell'ALU ed effettuare la somma



$T1: PC_{out}, MAR_{in}$

$T2: MRD$

$T3: MRD, DTR_{in}$

$T4: DTR_{out}, IR_{in}$

$T5: PC_{out}, SEL4, ADD, TO_{in}$

$T6: TO_{out}, PC_{in}$


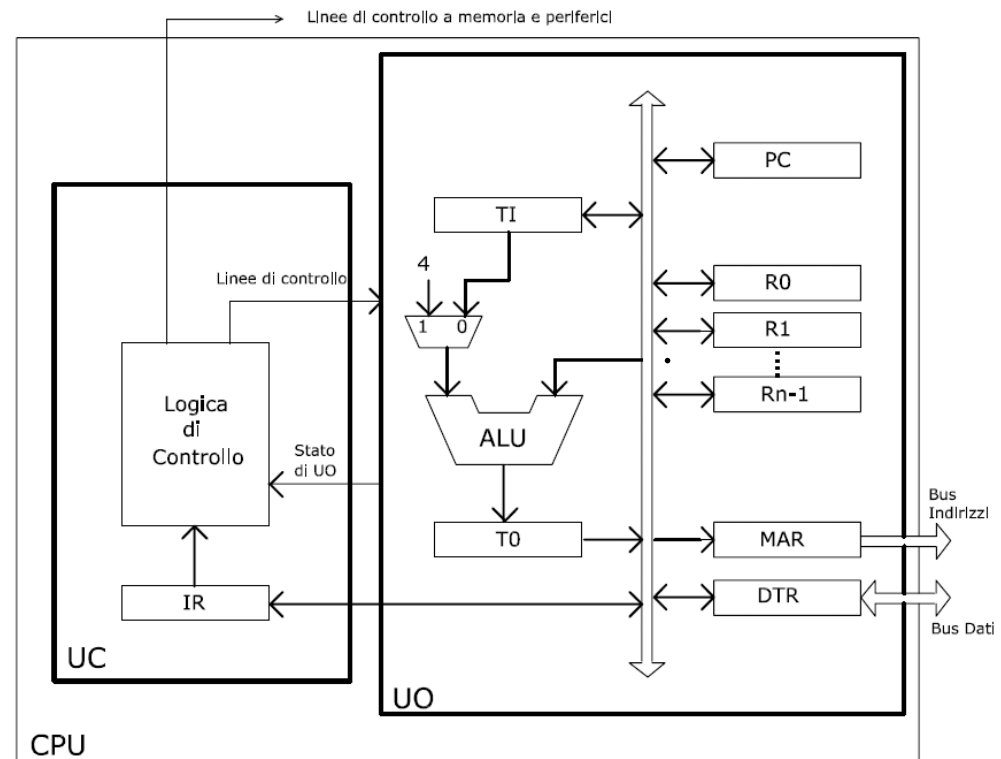


Figura 6.6 Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.

 

- In sostanza, è possibile rendere più efficiente la fase di fetch, riducendola a 4 cicli di clock:

*T1:  $PC_{out}$ ,  $MAR_{in}$ , SEL4, ADD,  $TO_{in}$*



*T2: MRD,  $TO_{out}$ ,  $PC_{in}$*

*T3: MRD,  $DTR_{in}$*


*T4:  $DTR_{out}$ ,  $IR_{in}$*

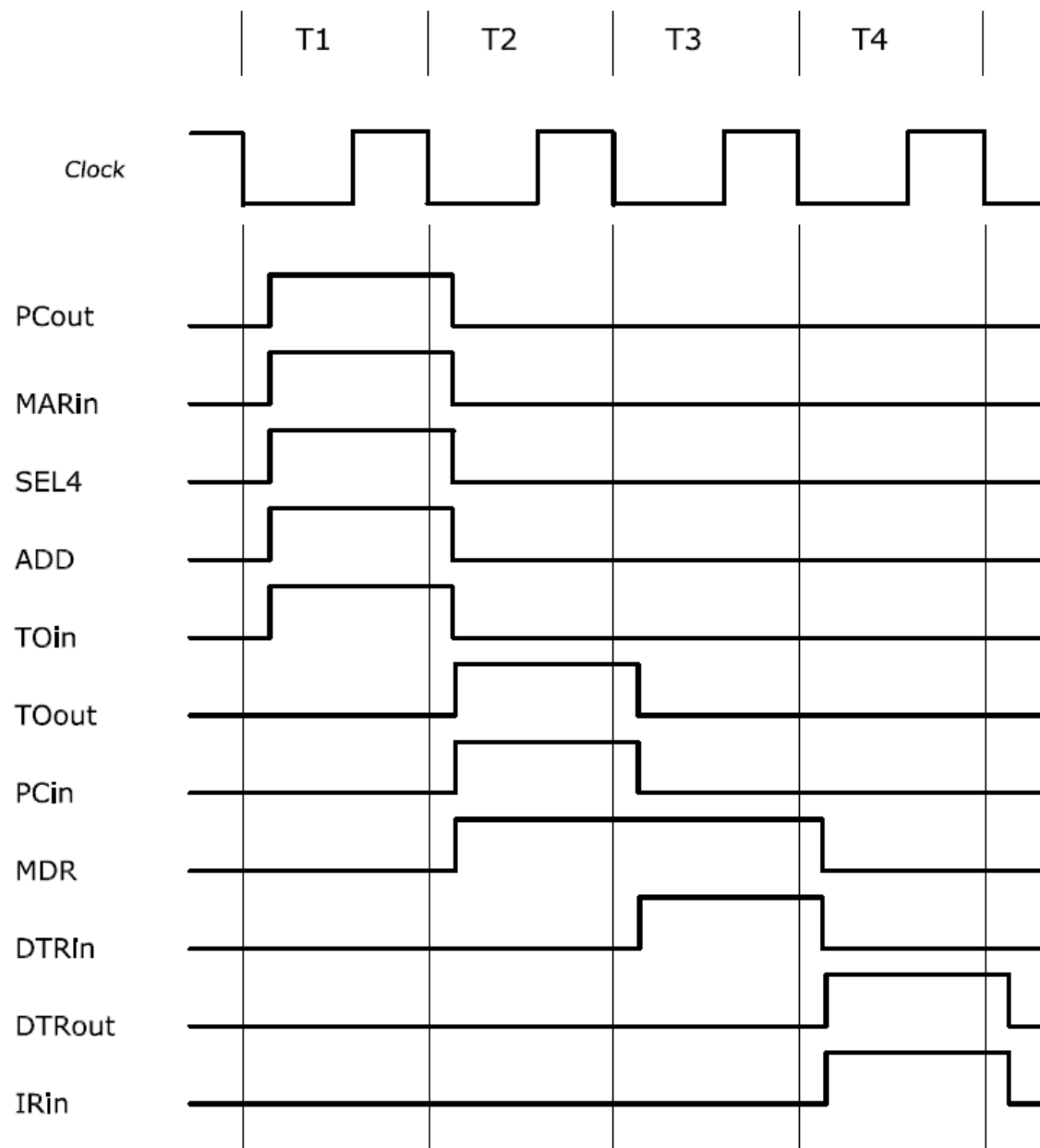  - Al termine del ciclo T4 l'istruzione letta sarà contenuta in *IR*
- La figura seguente mostra la temporizzazione dei segnali di controllo della fase di fetch nella realizzazione appena descritta

 





**Figura 6.9** Tempificazione della fase di fetch per la CPU di Figura 6.6.



- Nel caso in cui la lettura richiedesse più di due cicli, si possono adottare soluzioni appropriate tipo quella descritta con il segnale di *WAIT*
- Quando asserito, fa rimanere la fase di fetch nel corrispondente macrostato:



**Figura 6.10** Modifica del diagramma di stato per controllare la linea di *WAIT*.

 

# Fase di esecuzione

- Vediamo ora alcuni esempi di fasi di execute

- Operazioni aritmetiche:  $ADD\ RD, RA, RB$  ;  $RD \leftarrow RA + RB$

$T5: RA_{out}, TI_{in}$

$T6: RB_{out}, ADD, TO_{in}$

$T7: TO_{out}, RD_{in}$

Includendo la fase di fetch :

$T1: PC_{out}, MAR_{in}, SEL4, ADD, TO_{in}$

$T2: MDR, TO_{out}, PC_{in}$

$T3: MDR, DTR_{in}$


$T4: DTR_{out}, IR_{in}$

$T5: RA_{out}, TI_{in}$

$T6: RB_{out}, ADD, TO_{in}$

$T7: TO_{out}, RD_{in}$

 $MAR \leftarrow PC, TO \leftarrow PC + 4$   
 $PC \leftarrow TO$   
 $DTR \leftarrow M[PC]$   
 $IR \leftarrow DTR$   
 $TI \leftarrow RA$   
 $TO \leftarrow RA + RB$   
 $RD \leftarrow TO$



- Operazioni con la memoria:  $ST\ V(RB), RA$   $M[V+RB] \leftarrow RA$

Assumendo che

- $V$  sia codificato nei 16 bit meno significativi di  $IR$  ( $IR[15:0]$ )
- $0^{16}||IR[15:0]$  sia l'indirizzo di 32 bit ottenuto antepoendo 16 bit nulli a  $IR[15:0]$
- la scrittura in memoria richieda due cicli di clock

$T5: RB_{out}, TI_{in}$

$T6: 0^{16}||IR[15:0]_{out}, ADD, TO_{in}$

$T7: TO_{out}, MAR_{in}$

$T8: SELDTRdir, RA_{out}, DTR_{in}$

$T9: SELDTRdir, DTR_{out}, MWR$

$T10: SELDTRdir, DTR_{out}, MWR$



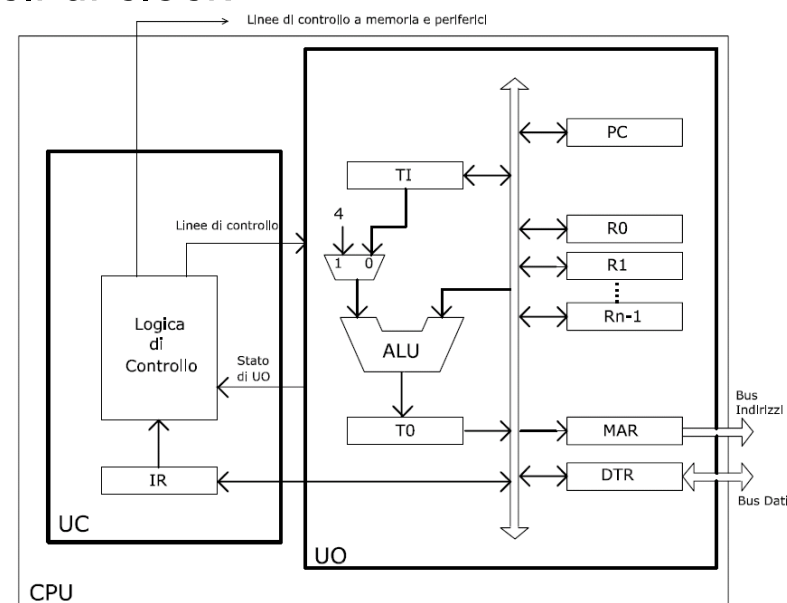
 


Figura 6.6 Organizzazione del percorso dati a singolo bus interno.

 


# Architettura a più bus interni

- Le prestazioni della CPU, chiaramente dipendono dalla durata del ciclo di clock
- Il limite inferiore alla durata del clock è imposto dal passo di esecuzione più lento (tra i visti finora certamente quelli che prevedono il trasferimento attraverso l'ALU, come il ciclo T1 della fase di fetch)
- Ad ogni modo, le prestazioni dipendono anche dal numero medio  $C_{PI}$  di cicli richiesti per istruzione
- Per ridurre  $C_{PI}$  è necessario aumentare più possibile il parallelismo interno
- Ciò può essere ad esempio ottenuto aumentando il numero di percorsi indipendenti nella UO
- Consideriamo ad esempio la seguente architettura con tre bus interni alla UO:

 

**Figura 6.11** Architettura con tre bus interni. S1 e S2 fungono da *bus sorgenti*, D da *bus di destinazione*. L'istruzione `ADD RD, RA, RB` richiede un solo ciclo di clock per la fase di esecuzione.

 

- In tale architettura, l'istruzione *ADD RD, RA, RB*, invece di richiedere i 3 cicli di clock

*T5: RA<sub>out</sub>, TI<sub>in</sub>*


*T6: RB<sub>out</sub>, ADD, TO<sub>in</sub>*

*T7: TO<sub>out</sub>, RD<sub>in</sub>*

richiederebbe soltanto il ciclo

*T6: RA<sub>out2S1</sub>, RB<sub>out2S2</sub>, ADD; RD<sub>in</sub>*

 dove  $RX_{out2Si}$  è il segnale di controllo che abilita l'uscita del registro *RX* sul bus *Si*




# Realizzazione UC


- Ci sono due realizzazioni possibili della UC:
  - a logica cablata
  - a logica multiprogrammata
- Nella logica cablata, la UC è vista e progettata come una rete sequenziale sincrona
- Nella logica microprogrammata, la UC è vista come un calcolatore elementare all'interno del calcolatore in grado di eseguire *microistruzioni*
- Vediamo più in dettaglio le due realizzazioni




# UC a logica cablata

 


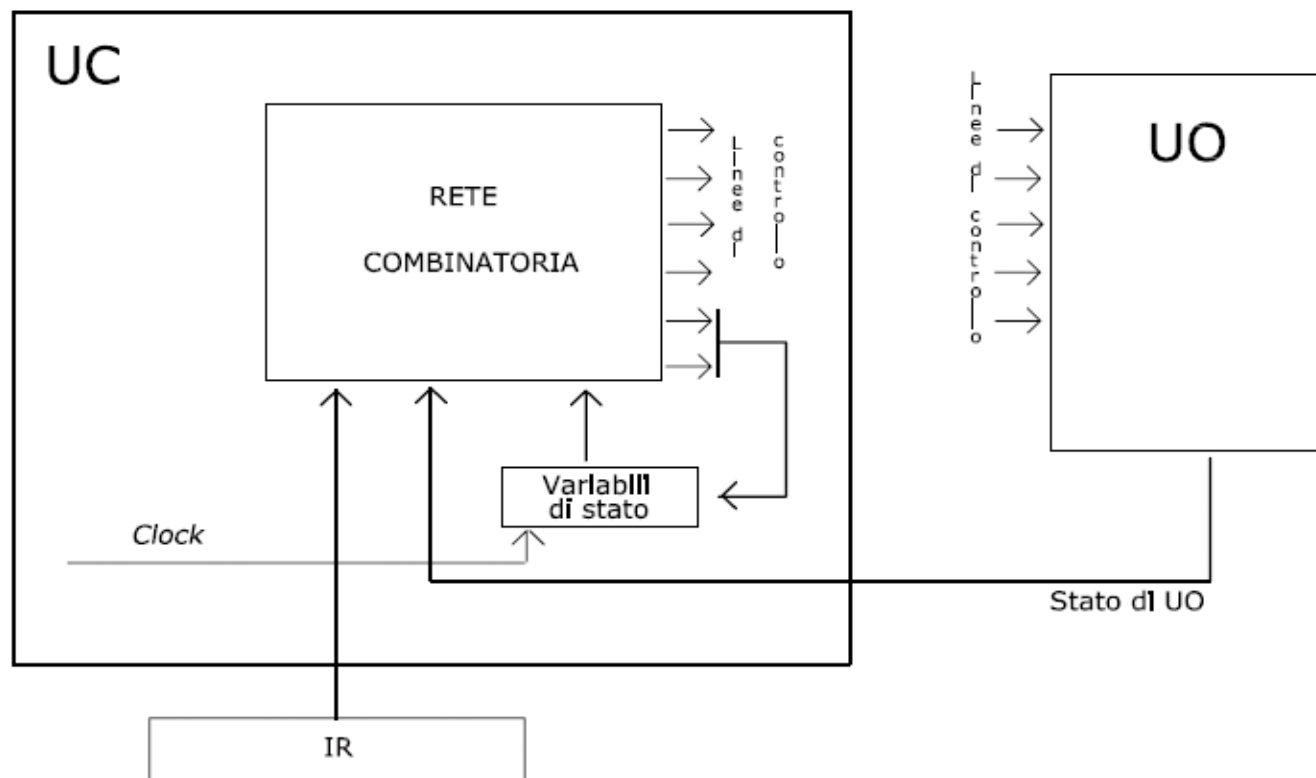- La UC è vista e progettata come una rete sequenziale sincrona in cui
  - ingressi: registro IR, stato della UO
  - uscite: segnali di controllo o comandi a UO, memoria e resto del sistema



 


- La sintesi è molto complessa a causa della grande complessità
- Misura della complessità di UC:  
$$N_{\text{stati}} \times N_{\text{ingressi}} \times N_{\text{uscite}}$$
- Viene realizzata mediante
  - ROM: la rete combinatoria ha come
    - ingressi (indirizzi alla ROM): IR, stato di UO, stato di UC
    - uscite: comandi, ingressi di eccitazione dei FF di stato
  - Logica programmabile (PLA)
  - Progettazione con CAD per VLSI

 


- Un approccio più modulare, invece di far ripartire il progetto della UC da capo, sfrutta le componenti sequenziali già sviluppate: registri, contatori, bus ...
- In particolare, possiamo sfruttare il contatore ad anello che abbiamo già visto per generare i segnali di *temporizzazione*  $T1$ ,  $T2$ , ..., che identificano i successivi cicli di clock
- In pratica,  $T1$  è attivo durante il primo ciclo di clock di tutte le istruzioni,  $T2$  durante il secondo e così via
- A partire da tali segnali, è immediato ricavare le espressioni algebriche dei segnali di comando e selezione


# Contatore ad anello

 

- Un registro ad anello equivale ad un registro a scorrimento in cui l'ultimo flip-flop è adiacente al primo
- Se c'è soltanto un flip-flop ad 1, si generano  $n$  segnali identici con fase diversa con periodo  $T=n/f$  sfasati tra loro di  $T/n$  ( $f$  frequenza clock)
- A tutti gli effetti svolge la funzione di un contatore modulo  $n$
- Lo useremo nella CPU

 

**Figura 4.32** Registro ad anello (di 5 bit) e forme d'onda corrispondenti allo stato dei singoli bit. Il registro è precaricato in modo da contenere un solo 1.


 


- Ad esempio, nelle sequenze esaminate  $TO_{out}$  è attivo durante T2 (fase di fetch uguale per tutte le istruzioni) e durante T7 sia nella *ADD* che nella *ST*
- Quindi,

$$TO_{out} = T2 + T7(ADD + ST)$$

supponendo che i segnali *ADD* e *ST* vengano asseriti dalla UC quando nella fase di fetch vengono decodificate le istruzioni corrispondenti


- Vediamo la rete corrispondente:

  

**Figura 6.13** Rete per la generazione di TO.

- Similmente, sempre limitatamente alle sequenze già viste:



$$DTR_{out} = T4 + (T9 + T10)ST$$

 

- Il contatore ad anello deve generare un numero di segnali di temporizzazione  $n$  almeno pari alla lunghezza della fase di fetch più quella della più lunga fase di execute
- Poiché istruzioni diverse hanno fasi di execute diverse che possono durare un diverso numero di cicli, arricchiamo il nostro contatore ad anello con un ulteriore ingresso *Restart*, che quando asserito fa sì che al prossimo ciclo di clock si riparte da  $T1$
- In riferimento alle sequenze viste

$$Restart = \dots + T7 \cdot ADD + T10 \cdot ST + \dots$$

- Abbiamo quindi la rete seguente

  

**Figura 6.14** Rete per la generazione di comandi. Il decodificatore presenta  $z$  uscite, essendo  $z$  il numero di differenti codici di istruzione.

- Essa combina
  - i segnali di temporizzazione  $T1, \dots, Tn$
  - i segnali di decodifica delle istruzioni  $I1, \dots, Iz$
- In definitiva la UC che relega al contatore ad anello la parte sequenziale, mentre la logica è realizzata tramite una rete combinatoria